

Uitwerkbijlage


oefentoets V4 elektriciteit

natuurkunde vwo

Naam kandidaat _____


Gloeilampen (Methode toets)

8

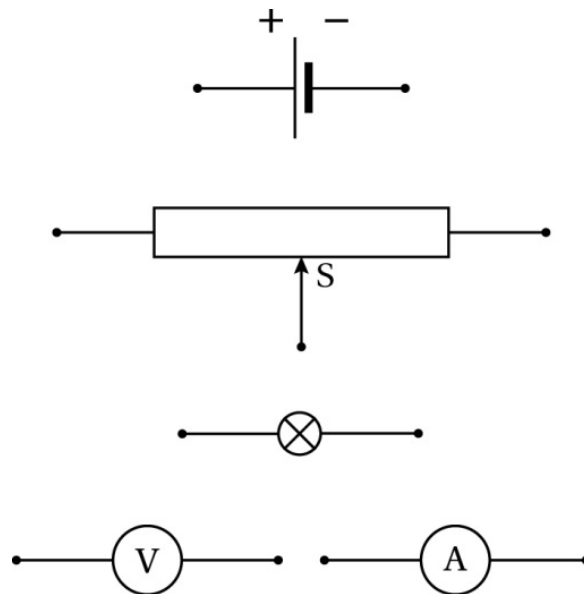


Accuboormachine (HAVO examen)

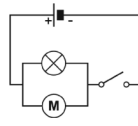
- 19 Geef per schakeling aan of deze wel of niet aan de gestelde eisen voldoet.




I wel / niet

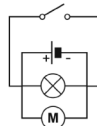


II wel / niet

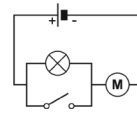

III wel / niet

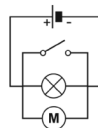

IV wel / niet

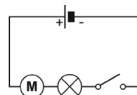

V wel / niet


Lassen (HAVO examen)

24 Geef per stelling met een kruisje aan of deze waar of niet waar is

Het heet worden van de elektroden wordt veroorzaakt door:	waar	niet waar
het hoge smeltpunt van het koper van de elektroden		
de elektrische weerstand van de koperen elektroden		
de grote kracht die de elektroden uitoefenen op de ijzeren platen		


AA-Batterijen (vwo examen)

25

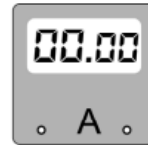

Schakeling van LED's (VWO examen)

30

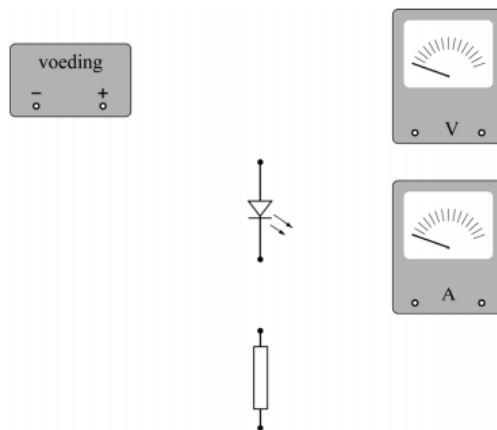

32

